
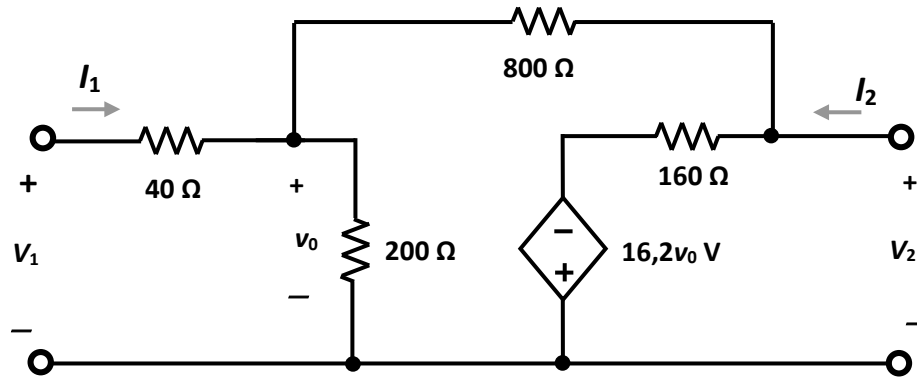


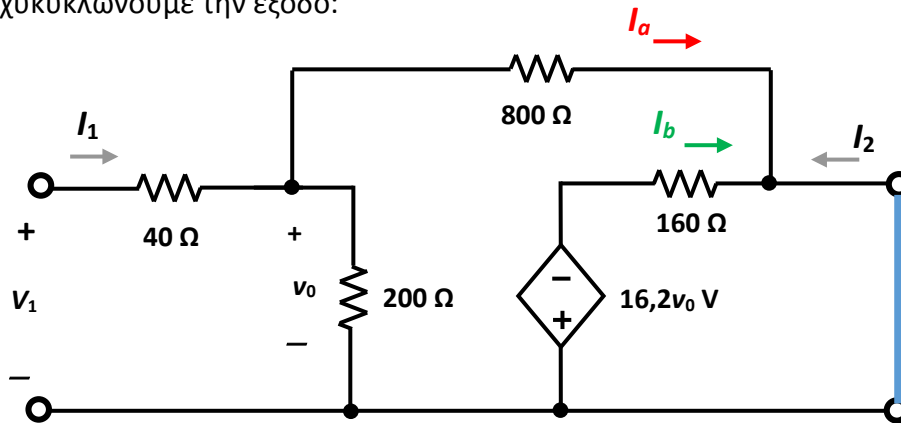Υπολογίστε τις υβριδικές παραμέτρους για το πιο κάτω κύκλωμα.



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} h_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} & h_{12} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} \\ h_{21} &= \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} & h_{22} &= \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} \end{aligned}$$

A. Βραχυκυκλώνουμε την έξοδο:



$$V_1 = I_1 \left(40 + \frac{800 \times 200}{800 + 200} \right) = I_1 \times 200 \Rightarrow h_{11} = 200 \, \Omega$$

$$I_2 + I_a + I_b = 0$$


$$\bullet \quad I_a = I_1 \frac{200}{200 + 800} \Rightarrow I_a = 0,2 I_1 \quad (\text{Διαίρετης ρεύματος})$$

$$\bullet \quad 16,2v_0 + 160 I_b = 0 \Rightarrow 16,2 \left(200 \times \frac{800}{200 + 800} I_1 \right) + 160 I_b = 0 \quad (\text{NTK})$$

$$\Rightarrow 2592 I_1 + 160 I_b = 0 \Rightarrow I_b = -16,2 I_1$$

$$\text{Άρα: } I_2 + I_a + I_b = I_2 + 0,2 I_1 - 16,2 I_1 \Rightarrow I_2 = 16 I_1 \Rightarrow h_{21} = 16$$

B. Ανοικτοκυκλώνουμε την είσοδο

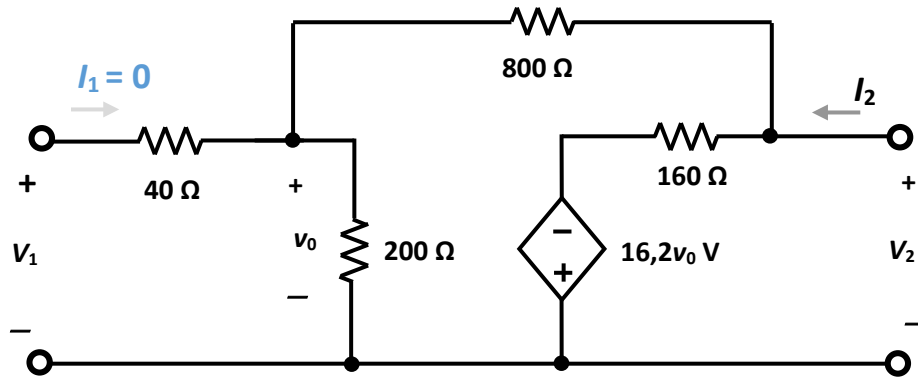

$$I_1 = 0 \Rightarrow v_0 = V_1$$

$$\frac{V_1}{200} + \frac{V_1 - V_2}{800} = 0 \Rightarrow 5V_1 = V_2 \Rightarrow h_{12} = \frac{1}{5} \quad (\text{Κομβικές τάσεις})$$

Και επίσης με κομβικές τάσεις

$$\frac{V_2 + 16,2 V_1}{160} + \frac{V_2 - V_1}{800} - I_2 = 0 \Rightarrow 800I_2 = 5V_2 + 81V_1 + V_2 - V_1$$

$$800I_2 = 6V_2 + 80V_1 = 6V_2 + 80 \frac{V_2}{5} = 22V_2 \Rightarrow h_{22} = \frac{22}{800} = 27,5\text{ mS}$$

Οπότε
$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 & 0,2 \\ 16 & 0,0275 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$